

Chapitre 1. Convertisseurs Continu-alternatif

- Structures d'alimentation sans coupure,

- principe des convertisseurs MLI (PWM).

Objectif:

Ce module traite de l'analyse et de la synthèse des structures de convertisseurs statiques non isolés de l'électronique de puissance ainsi que du fonctionnement en régime permanent des machines tournantes traditionnelles. Pour la partie EP, il s'agit de comprendre le fonctionnement, d'analyser les formes d'onde et de dimensionner les convertisseurs de base tels que les redresseurs triphasés.

Commandes, les gradateurs, les transformateurs et les onduleurs.

Pour la partie Electrotechnique, il s'agit de maîtriser le principe de la conversion électromagnétique, de comprendre la réversibilité et de modéliser en régime permanent les machines synchrones, asynchrones et à courant continu. L'association convertisseur-machine sera également abordée dans ce module.



Onduleur de tension. Structures, principe, applications.Introduction:

Les onduleurs de tension constituent une fonction incontournable de l'EP, présente dans les domaines d'applications les plus variés, dont le plus connu est sans doute celui de la variation de vitesse des machines à courant alternatif. La forte évolution de cette fonction s'est appuyée, d'une part, sur le développement de composants à semi-conducteurs, entièrement commandables, d'autre part, sur l'utilisation quasi-généralisée des techniques dites de « modulation de largeur d'impulsion » (MLI ou Pulse Width Modulation, PWM).

Onduleur de tension:

Montage à 4 Thyristors:

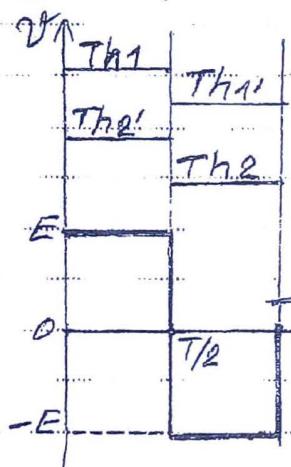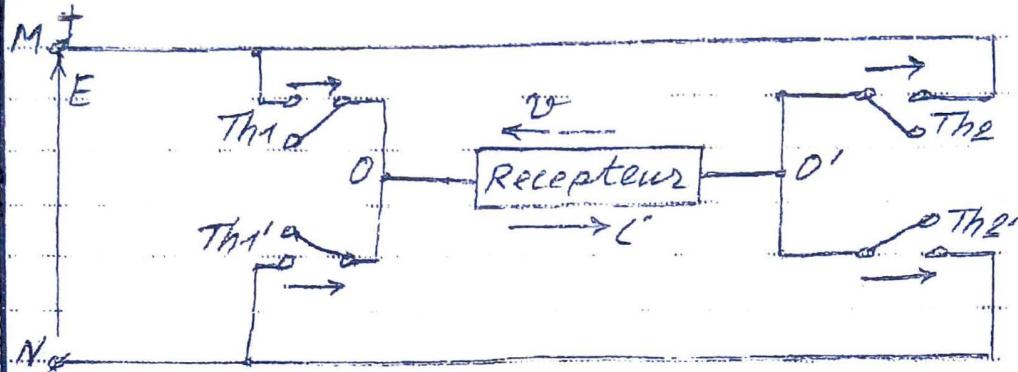Avec 4 interrupteurs (ou thyristors) on obtient le montage en pont.



À l'instant $t=0$, en même temps, on ferme Th_1 et Th_{2a} et on ouvre Th_2 et Th_{1a} . La tension de sortie prend la valeur $E + E$.

Puis $t=\frac{T}{2}$, on ouvre Th_1 et Th_{2a} et on ferme Th_2 et Th_{1a} .

La tension V devient égale à $-E$. Pour $t=T$, on recommence. La tension de sortie est formée de signaux rectangulaires. Sa valeur efficace V est égale à E .

Onduleur de tension triphasé en pont:


En triphasé, on utilise le montage P₃:

$$V_1 = V_m \sin(wt)$$

$$V_2 = V_m \sin(wt - 2\pi/3)$$

$$V_3 = V_m \sin(wt - 4\pi/3)$$

Montage à commutation parallèle:

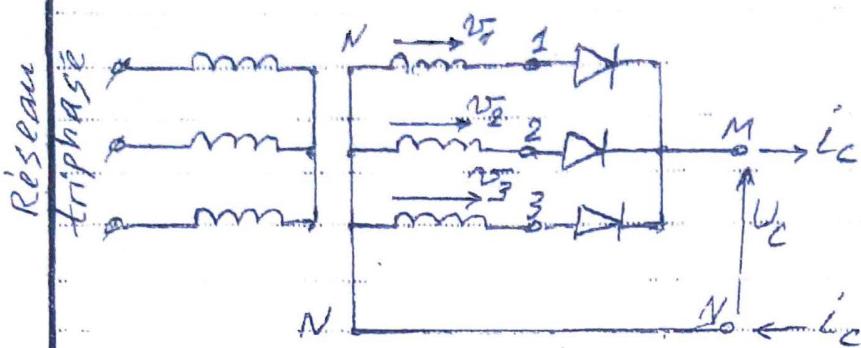

Grâce à 3 diodes, la borne M est reliée à chaque instant à la plus positive des bornes 1, 2, et 3. La tension redressée U_C est mesurée entre M et le pt neutre N.


La figure représente le montage P3.

$$U_C = V_1 \text{ quand } V_1 > V_2 \text{ et } V_3$$

$$= V_2 \quad \text{---} \quad V_2 > V_1 \text{ et } V_3$$

$$= V_3 \quad \text{---} \quad V_3 > V_1 \text{ et } V_2$$

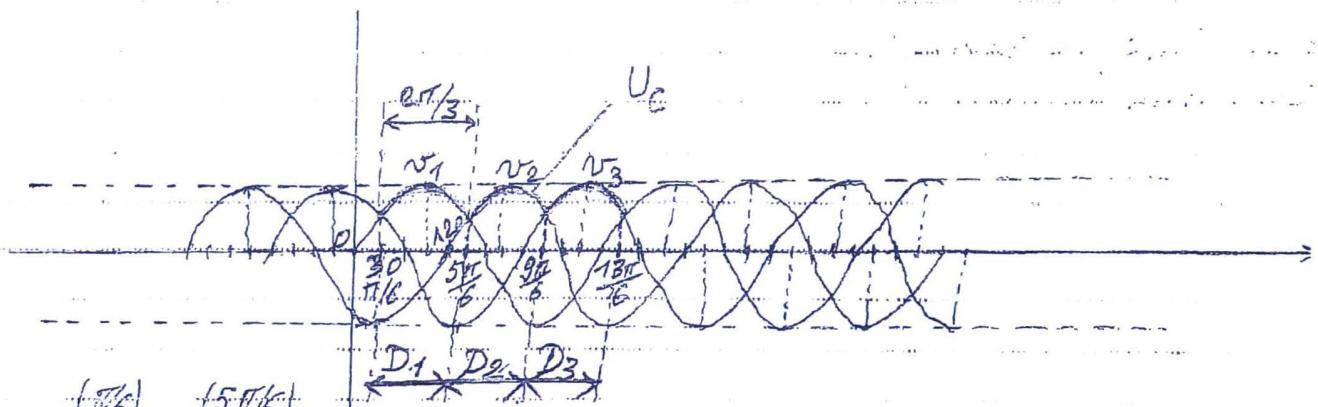Dans ces montages, les redresseurs effectuent donc la choix



pour $\frac{T}{6} < t < \frac{5T}{6}$, $V_1 > V_2 \text{ et } V_3$, D_1 Conduit:

$$U_C = V_1, V_{D2} = V_2 - V_1, V_{D3} = V_3 - V_1$$


POUR $5T/12 < t < 9T/12$, D_2 Conduit:

$$U_C = V_2, V_{D1} = V_1 - V_2, V_{D3} = V_3 - V_2$$


POUR $9T/12 < t < 13T/12$, D_3 Conduit:

$$U_C = V_3, V_{D1} = V_1 - V_3, V_{D2} = V_2 - V_3$$

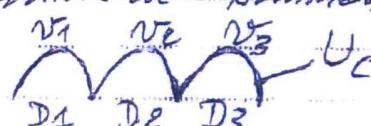la tension redressée est formée de 3 Adamets de sinusoides par période.




Redresseur à diodes:

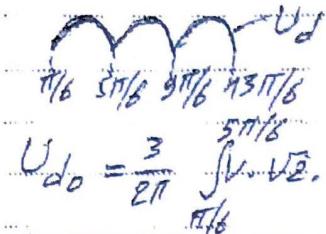

$$U_{do} = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + 2(V_1 V_2 \cos \omega t + V_2 V_3 \cos \omega t + V_1 V_3 \cos \omega t)} dt = \frac{3 \cdot V_i \sqrt{2}}{2\pi} \left[-\frac{1}{\omega} \sin \omega t \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} = \frac{3 \cdot V_i \sqrt{2}}{2\pi} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right] = \frac{3 \cdot V_i \sqrt{2}}{2\pi}$$

$$U_{do} = \frac{9}{\pi} V_m \cdot \sin \frac{\pi}{9} = 1,17 \cdot V_i \text{ : Valeur moyenne}$$

Ondulateur de tension triphasé en pont:

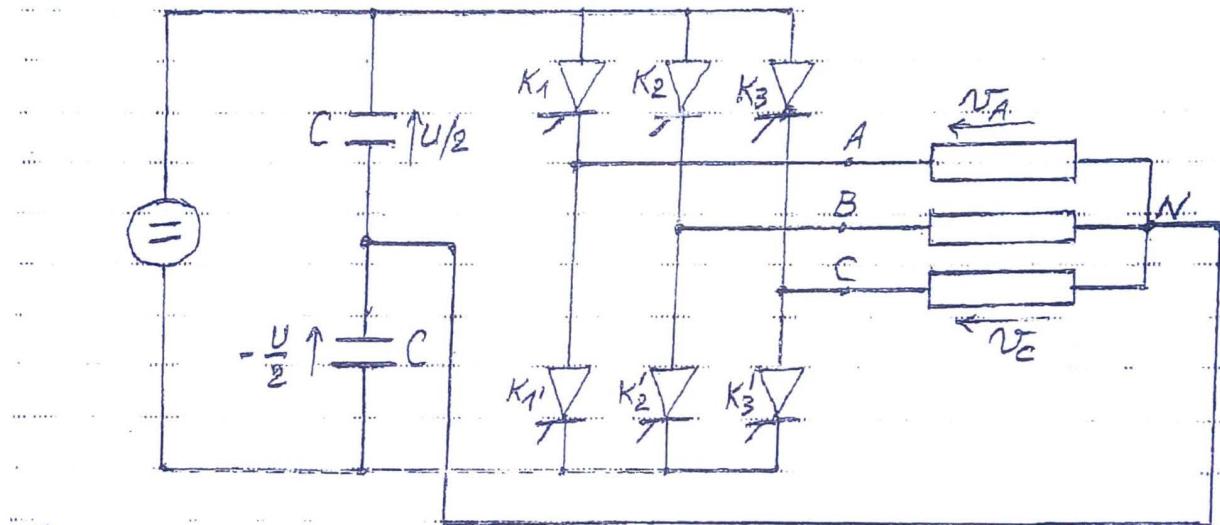

Ce type d'ondulateur peut être réalisé en regroupant 3 demi-pont monophasé avec un diviseur capacitif commun. Les interrupteurs (K_1, K'_1), (K_2, K'_2), (K_3, K'_3) sont complémentaires d'âge, (entre 0 et π , K_1 fermé et K'_1 ouvert et entre π et 2π , K'_1 fermé et K_1 ouvert).

Chaque demi-pont (chaque phase) est commandé avec un déphasage de $2\pi/3$ par rapport aux autres.