

Exercice N° 1

Solution TD N° 02

1. Valeur efficace du courant \bar{I} .

pour un circuit R, L, C en série

$$\bar{V} = \bar{Z} \bar{I} \quad / \quad \bar{Z} = R + j(L\omega - \frac{1}{C\omega})$$


$$\text{ou } \bar{Z} = R + \bar{X}_L + \bar{X}_C$$

$$\bar{Z} = 20 + j10 - 5j = 20 + 5j$$

$$Z = \sqrt{20^2 + 5^2} = 20,61 \, \Omega$$

$$\bar{V} = \bar{Z} \bar{I} \Rightarrow \bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} \quad \text{On peut dire } I = \frac{V}{Z}$$
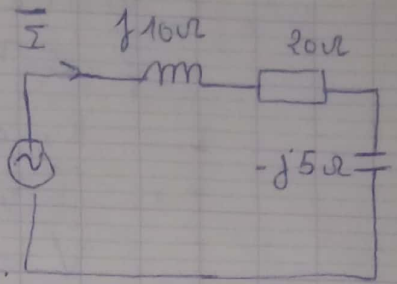
$$I = \frac{100}{20,61} = 4,85 \, \text{A}$$



2°/ La phase du courant.

Si on considère \bar{V} à l'origine des phases $\Rightarrow \bar{V} = 100 \angle 0^\circ$


$$\bar{Z} = 20,61 \angle 14^\circ \quad \text{arctg } \frac{5}{20}$$

$$\theta_c = \theta_v - \theta_z = 0 - 14^\circ = -14^\circ \quad \left(\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} \right)$$

$$v(t) = \sqrt{2} \cdot 100 \sin(100\pi t)$$

$$i(t) = \sqrt{2} \cdot 4,85 \sin(100\pi t - \frac{7\pi}{90})$$
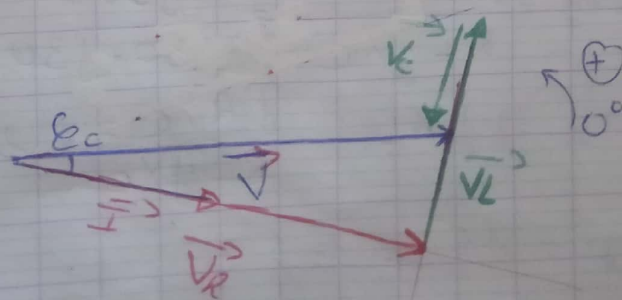
$$\begin{aligned} 3^\circ/ \quad v(t) &= R i(t) + \bar{X}_L i(t) + \bar{X}_C i(t) \\ &= R i(t) + j X_L i(t) - j X_C i(t) \\ \bar{V} &= R \bar{I} + j X_L \bar{I} - j X_C \bar{I} \end{aligned}$$



Exercice N° 02

$$f = 50 \text{ Hz}, \quad U = 150 \text{ V}$$

$$\text{I. } R = 0,1 \text{ k}\Omega, \quad C = 20 \mu\text{F}$$

I.1. L'intensité efficace du courant

$$\vec{V} = \vec{Z} \cdot \vec{I} \Rightarrow \vec{I} = \frac{\vec{V}}{\vec{Z}} = R - j \frac{1}{\omega C}$$

$$I = \frac{V}{Z} \text{ en valeur efficace}$$

$$\vec{Z} = 100 - \frac{1 \cdot 10^6}{20 \cdot 100 \pi} j = 100 - j 160 \Rightarrow Z = 189 \Omega$$

$$I = \frac{150}{189} = 0,8 \text{ A}$$

$$\text{I.2. } V_R = R I = 100 \times 0,8 = 80 \text{ V}$$

$$V_C = X_C I = 160 \times 0,8 = 128 \text{ V}$$

II.1. La valeur de l'inductance L.

le courant est en phase avec la tension

$$L \omega = \frac{1}{\omega C} = 160 \Rightarrow L = \frac{160}{100 \pi} = 0,5 \text{ H}$$

II.2.1 La valeur efficace du courant

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{150}{100} = 1,5 \text{ A}$$

II.2.2

La valeur efficace de tension aux bornes de la bobine

$$V_L = X_L I = 160 \times 1,5 = 240 \text{ V}$$

Exercice N° 03



1. L'impédance complexe

$$Z_{eq} = R // C$$

$$Z_{eq} = \frac{R X_C}{R - j X_C} = \frac{-j 30 \times 30}{30 - j 30} = 15 - j 15$$

$$Z_{eq} = j X_L + Z_{eq1} = 20j + 15 - j 15$$

$$Z_{eq} = 15 + 5j$$

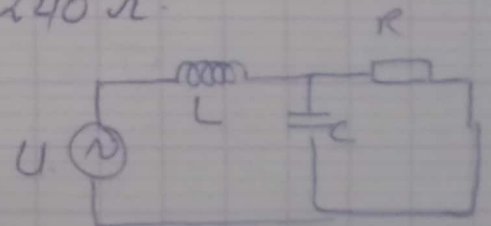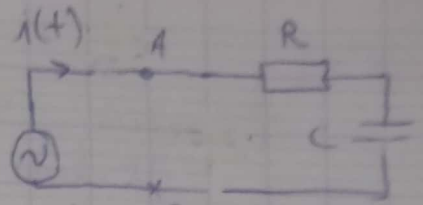

Suite ex 03.

2. la valeur du courant \bar{I} / $\bar{U} = 150$

$$\bar{U} = \bar{Z} \bar{I} \Rightarrow \bar{I} = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}}$$

$$\bar{Z} = Z_{eq} = 15 + 5j = (5\sqrt{10}) \angle 18,43^\circ$$

$$\bar{I} = \frac{150 \angle 0^\circ}{5\sqrt{10} \angle 18,43^\circ} = 30/\sqrt{10} \angle -18,43^\circ = 9,48 \angle -18,43^\circ$$

3°. La tension aux bornes des deux dérivations


$$\bar{V}_R = \bar{V}_C$$

$$(\bar{U} = \bar{V}_L + \bar{V}_C \Rightarrow \bar{V}_C = \bar{U} - \bar{V}_L)$$

$$\bar{V}_R = \bar{V}_C = \bar{V}_{Zq1}$$

$$\bar{V}_{Zq1} = \bar{Z}_{eq1} \bar{I}_1 = 21,21 \angle -63,43^\circ \cdot 9,48 \angle -18,43^\circ$$
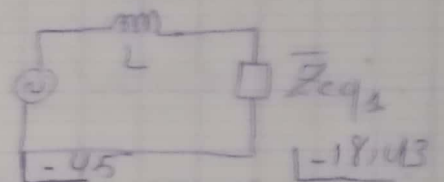
$$\bar{V}_R = \bar{V}_C = \bar{V}_{Zq1} = 201,25 \angle -81,86^\circ$$



Exercice N° 4

Circuit 1

$$Z_{eq} = R \parallel C \Rightarrow Z_{eq} = \frac{R \times C}{R - jX_C}$$


$$Z_{eq} = \frac{-2j}{10 \cdot 10^{-6} \cdot 10^5} = \frac{-2j}{2 - j} = \frac{2}{5} - \frac{4}{5}j = 0,4 - 0,8j$$

$$Z_{eq} = 0,89 \angle -63,43^\circ$$

$$Z_{eq} = X_L + Z_{eq1} = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^5 j + \frac{2}{5} - \frac{4}{5}j$$

$$\bar{Z}_{eq} = \frac{0,5}{5} j + \frac{2}{5} - \frac{4}{5} j = \frac{2}{5} - \frac{1,5}{5} j = 0,4 - 0,3j$$
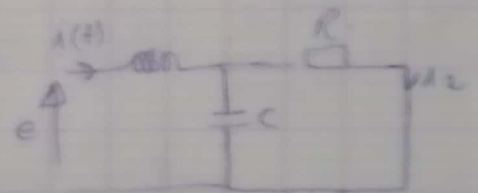
$$\bar{Z}_{eq} = 0,5 \angle -36,86^\circ$$



2. Les courants

$$e(t) = 10 \sin(10^5 t) = 7,07 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}} = \frac{7,07 \angle 0^\circ}{0,5 \angle -36,86^\circ} = 14,14 \angle 36,86^\circ$$

$$\bar{V}_R = \bar{V}_C = \bar{Z}_{eq} \cdot \bar{I} = 0,89 \angle -63,43^\circ \cdot 14,14 \angle 36,86^\circ = 12,58 \angle -26,57^\circ \text{ V}$$

$$\bar{I}_R = \frac{\bar{V}_R}{R} = \frac{12,58 \angle -26,57^\circ}{1} = 12,58 \angle -26,57^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_C = \frac{\bar{V}_C}{X_C} = \frac{12,58 \angle -26,57^\circ}{1 \angle -90^\circ} = 12,58 \angle 63,43^\circ \text{ A}$$

Circuit 2: 3. $\bar{V}_R = R \bar{I}_2 = 25,16 \angle -116,57^\circ$

$$\bar{Z}_{eq} = \bar{Z}_{eq2} = 0,4 - 0,8j = 0,89 \angle -63,43^\circ$$

$$\bar{Z}_{eq} = \bar{X}_C + \bar{Z}_{eq1} = -j + 0,4 - 0,8j = 0,4 - 1,8j = 1,84 \angle -77,47^\circ$$

$$\bar{Z}_{eq} = 1,84$$

2. Les courants

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}} = \frac{7,07 \angle 0^\circ}{1,84 \angle -77,47^\circ} = 3,84 \angle 77,47^\circ \text{ (A)}$$

$$\bar{V}_R = \bar{V}_C = \bar{Z}_{eq} \cdot \bar{I} = 3,84 \angle 77,47^\circ \cdot 0,89 \angle -63,43^\circ = 3,41 \angle 14,04^\circ \text{ (V)}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_C}{X_C} = \frac{3,41 \angle 14,04^\circ}{1 \angle -90^\circ} = 3,41 \angle 124,04^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{V}_R}{R} = \frac{3,41 \angle 14,04^\circ}{2} = 1,705 \angle 14,04^\circ \text{ A}$$

3/ Tension aux bornes de R

$$\bar{V}_R = R \bar{I}_2 = 2 \cdot 1,705 \angle 14,04^\circ = 3,41 \angle 14,04^\circ \text{ V}$$